



Bitte wenden Sie sich an Ihr SEMITRON-Team, wenn Sie diese monatlichen Updates nicht erhalten möchten

Aktuelle Informationen neuer Produkte und Highlights

Power Management-Lösungen





LTC3313:

Rauscharmer, monolithischer DC/DC-Abwärtswandler mit geringen Abmessungen im 3mm × 3mm LQFN-Gehäuse, mit bis zu 15A Ausgangsstrom bei einer Eingangsversorgung von 2,25V bis

5,5V. Weiterlesen (Englisch)



LTC4296-1:


Stromversorgungseinheit (PSE)-Controller, IEEE-802.3cg-kompatibel, fünf Ports, für einpaariges Power-over-Ethernet (SPoE). SPoE vereinfacht das Systemdesign und die Installation durch standardisierte Stromversorgung und Ethernet-Daten über ein Kabelpaar.

Weiterlesen (Englisch)



LTM8020:

Komplettes DC/DC-Abwärtsnetzteil mit 200mA. LTM8020 arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 4V bis 36V und unterstützt einen Ausgangsspannungsbereich von 1,25V bis 5V, der über einen einzigen Widerstand eingestellt wird. Weiterlesen (Englisch)

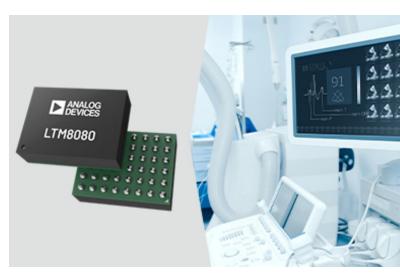

LTM8080:

Zweifacher 500mA- oder einzelner 1A-µModule®-Regler, 40V_{IN} mit sehr geringem Rauschen undsehr hohem PSRR. Das Bauelement verfügt über eine kaskadierte Architektur, die einen 40V_{IN} Silent Switcher®-Abwärtsregler mit integrierter EMI-Abschirmung enthält, gefolgt von zwei leistungsstarken Low-Dropout-Linearreglern.

Weiterlesen (Englisch)



Integrierter primärseitiger Controller und 36V H-Brückentreiber für isolierte Stromversorgungsschaltungen, die über einen integrierten Präzisionsoszillator, eine Schutzschaltung und interne MOSFETs verfügen, um bis zu 650mA_{RMS} Strom an die Primärwicklung eines Transformators zu liefern. Weiterlesen (Englisch)


Analog und Sensoren





ADUM4195-1: Isolierter Verstärker mit fester Verstärkung und einpolig

geerdetem Ausgang, der auf der iCoupler®-Technologie von Analog Devices, Inc. basiert. Weiterlesen (Englisch)

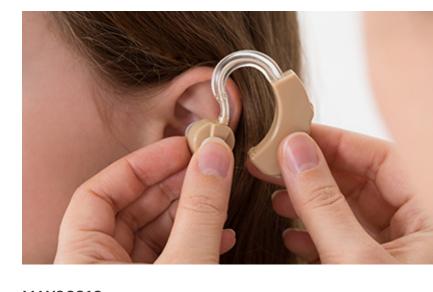

MAX30210:

Stromsparender, hochpräziser digitaler Temperatursensor mit einer Genauigkeit von ±0,1°C im Bereich von +20°C bis +50°C und ±0,15°C im Bereich von -20°C bis +85°C. Das Bauelement arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 1,7V bis 2,0V. Weiterlesen (Englisch)

Prozessoren und Mikrocontroller





MAX32690:

Dieser Mikrocontroller (MCU) ist ein fortschrittliches Einchip-System (SoC) mit einer Arm® Cortex®-M4F CPU, großen Flashund SRAM-Speichern und dem Bluetooth® 5.2-Funk der neuesten Generation mit geringem Stromverbrauch (LE).

Weiterlesen (Englisch)

Wireless Battery

Microchip-Produkte





Der HV56266 ist ein nach AECQ100 qualifizierter 300V

Hochspannungsverstärker für MEMSbasierende Laserstrahllenkung wie z.B. LiDAR, HUD oder dynamische Frontscheinwerfer sowie für haptische Piezoaktuatoren wie z.B. in Mittelkonsolen mit haptischer Rückmeldung oder Smart Buttons. Weitere Informationen (Englisch)



sehr geringem Ruhestrom. Optimieren

Sie die Lebensdauer, die Sicherheit, die Effizienz sowie die Kosten Ihrer batteriebetriebenen Anwendungen gleich jetzt! Weitere Informationen (Englisch)



sicheres Internet der Dinge: Microchip bietet Ihnen alle nötigen Lösungen für die Erstellung zeitgemäßer IoT-Designs aus einer Hand. Dieses umfassende Produktangebot vereinfacht die Entwicklung innovativer Systeme und verkürzt die Zeit bis zu ihrer Markeinführung. Weitere Informationen (Englisch)



<u>SEMITRON</u>



28.02.2023 | 10:00 Uhr

Gratis Anmelden

Positioniersystemen steigern

- Begleitmaterialien
- Instrumentenverstärker mit programmierbarer Verstärkung
- Richtlinien Layoutentwurf von Mixed-Signal-<u>Leiterplatten</u>

Ein Leitfaden zum Schnellladen von Akkus - Teil 1

Technische Artikel

Signalkettenanwendungen mit geringer Leistung

Techniken zur Leistungsoptimierung für

• Leistung reduzieren und dabei Genauigkeit bewahren? Teil 1

SEMITRON Linecard











